

Correction TP

Circuit à courant continu

1. Identification des différentes résistances

1.1

R_1 : Marron 1
Rouge 2
Jaune 10^4

$$R_1 = 12 \cdot 10^4 = 120 \cdot 10^3 \Omega$$

soit $R_1 = 120 \text{ k}\Omega$

R_2 : Vert 5
bleu 6
orange 10^3

$$R_2 = 56 \cdot 10^3 \Omega$$

soit $R_2 = 56 \text{ k}\Omega$

R_3 : Marron 1
Noir 0
orange 10^3

$$R_3 = 10 \cdot 10^3 \Omega$$

soit $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$

1.2. Valeur mesurée à l'ohmmètre

$$R_1 = 195,43 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 55,3 \text{ k}\Omega$$


$$R_3 = 9,83 \text{ k}\Omega$$

Les valeurs correspondent aux valeurs du code des couleurs.

2. Association de résistances.

2.1. Démip.

2.2.

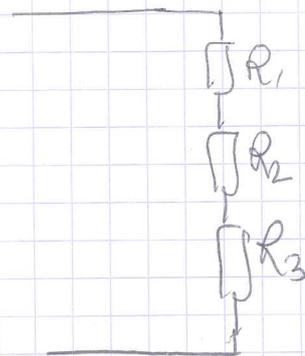


2.3. $R_{\text{eq des.}} = 190,5 \text{ k}\Omega$

2.4. $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3$
Série

2.5. $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n.$

2.6. Démip.

2.7.

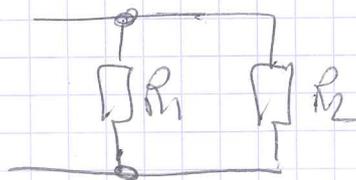

2.8.

$$R_{eq_{12}} = 38,35 \text{ k}\Omega$$

2.9.


$$R_{eq_{12}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$
$$= \frac{125 \times 56}{125 + 56} = 38,67 \text{ k}\Omega$$

On retrouve bien la valeur mesurée.

2.10

lamip

2.11

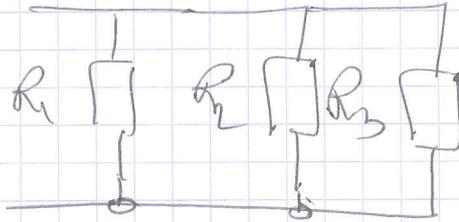

2.12.

$$R_{eq_{123}} = 7,82 \text{ k}\Omega$$

2.13

$$\frac{1}{R_{eq_{123}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$


$$R_{eq_{123}} = \frac{1}{\frac{1}{125} + \frac{1}{56} + \frac{1}{10}}$$

$$R_{eq_{123}} = 7,94 \text{ k}\Omega$$

On retrouve bien la mesure précédente

3. Verification de la loi d'Ohms.

3.1.

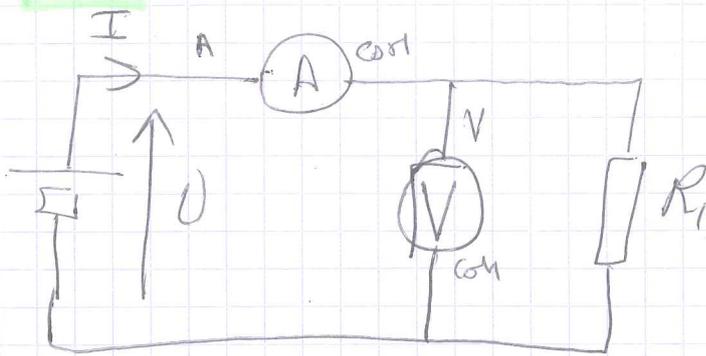

3.2.

$$U = 22,91 \text{ V}$$
$$I = 185,3 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

3.3

$$\frac{U}{I} = \frac{22,91}{185,3 \cdot 10^{-6}} = 0,1236 \cdot 10^6$$
$$= 123,6 \cdot 10^3 = 123,6 \text{ k}\Omega$$

3.4.

$$R_1 = 125 \text{ k}\Omega$$

Les valeurs correspondent.

3.5.


$$R = \frac{U}{I}$$

ou

$$U = RI$$

4. loi des mailles.

4.1

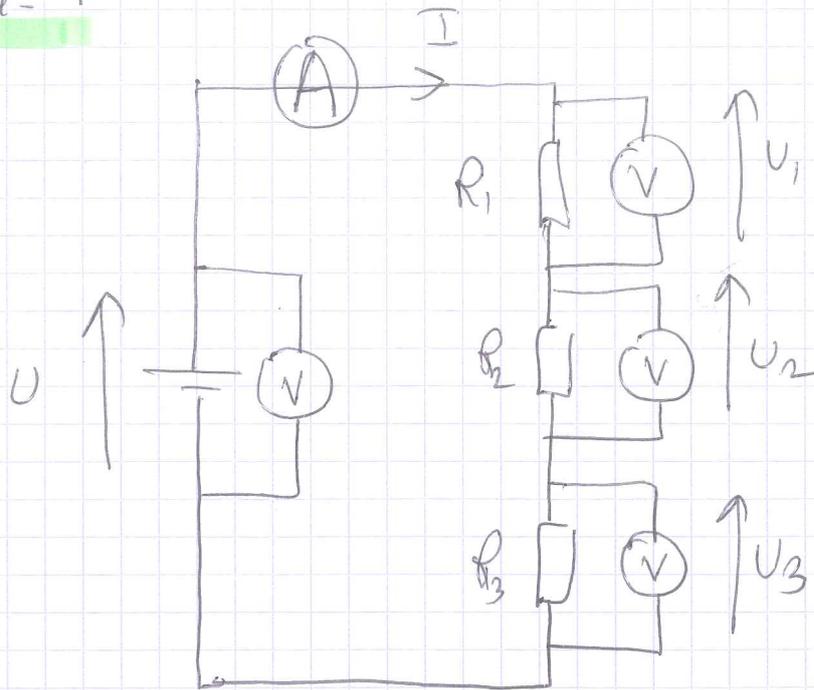

4.2.

$$I = 125,72 \mu A$$

$$U_1 = 15,69 \text{ V}$$

$$U_2 = 6,93 \text{ V}$$

$$U_3 = 1,23 \text{ V}$$

$$U = 23,95 \text{ V}$$

4.3.

$$U_1 + U_2 + U_3 = 23,85 \text{ V.}$$

On remarque que la somme correspond à U .

4.4.

La somme des tensions le long d'une maille est nulle

$$U - U_1 - U_2 - U_3 = 0$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

4.5

$$I = \frac{U}{R_{eq}}$$

$$= \frac{U}{R_1 + R_2 + R_3}$$


$$I = \frac{24}{(125 + 56 + 10) \cdot 10^3} = 125,65 \mu A$$

(en mA)

4-6. Les valeurs correspondent.

5. loi des noeuds

5.1.

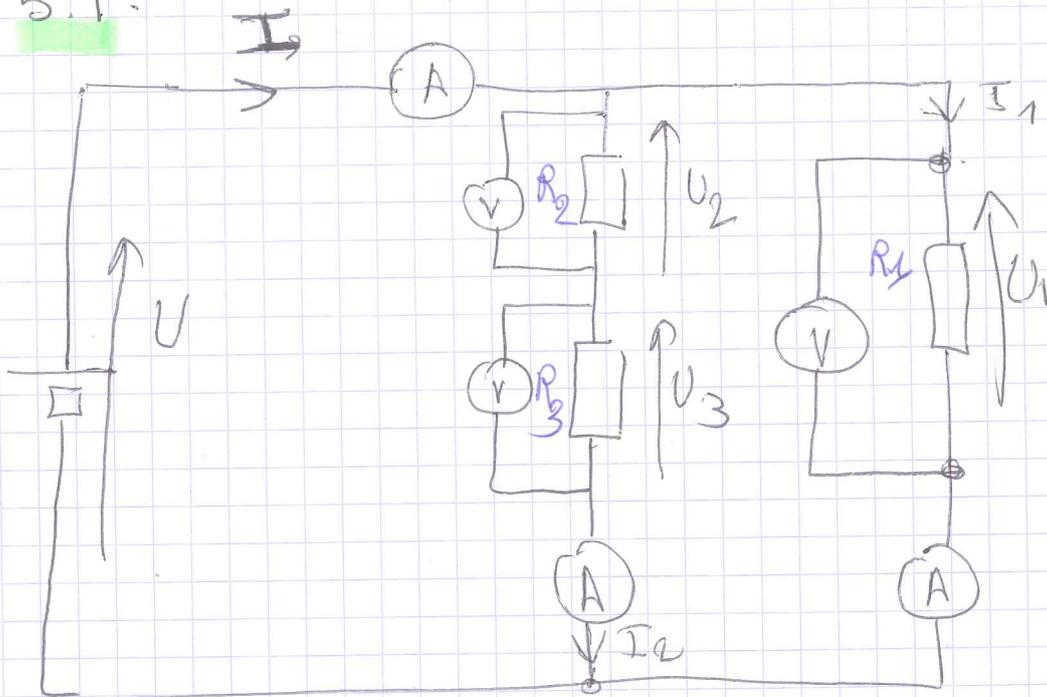

5.2.

$$I_1 = 190,72 \mu A$$

$$U_1 = 23,91 V$$

$$I_2 = 366,06 \mu A$$

$$U_2 = 20,23 V \quad U_3 = 3,6 V$$

$$I_1 + I_2 = 556,78 \mu A$$

5.3

On remarque que $I = 556,78 \mu A$ correspond à la somme des courants I_1 et I_2

5.4.

La somme des courants entrants dans un noeud est égale à la somme des courants sortants.

5.5.

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{23,91}{125k} = 191,28 \mu A$$

5.6.

$$R_{\text{equ1}} = R_2 + R_3 = 56 + 10 = 66k\Omega$$

5.7.

$$I_2 = \frac{U_2 + U_3}{R_{\text{equ1}}} = \frac{U}{R_{\text{equ2}}}$$

$$I_2 = \frac{20,23 + 3,6}{66} = 361,06 \mu A$$

5.8.

$$R_{\text{equ2}} = \frac{R_1 \times R_{\text{equ1}}}{R_1 + R_{\text{equ1}}}$$


$$= \frac{125 \times 66}{125 + 66} = 43,193k\Omega$$

5.9.

$$I = \frac{U}{R_{\text{equ2}}} = \frac{23,91}{43,193} = 553,86 \mu A$$

Don retrouver bien la mesure.


Simulation exercices sous Psim 9.1

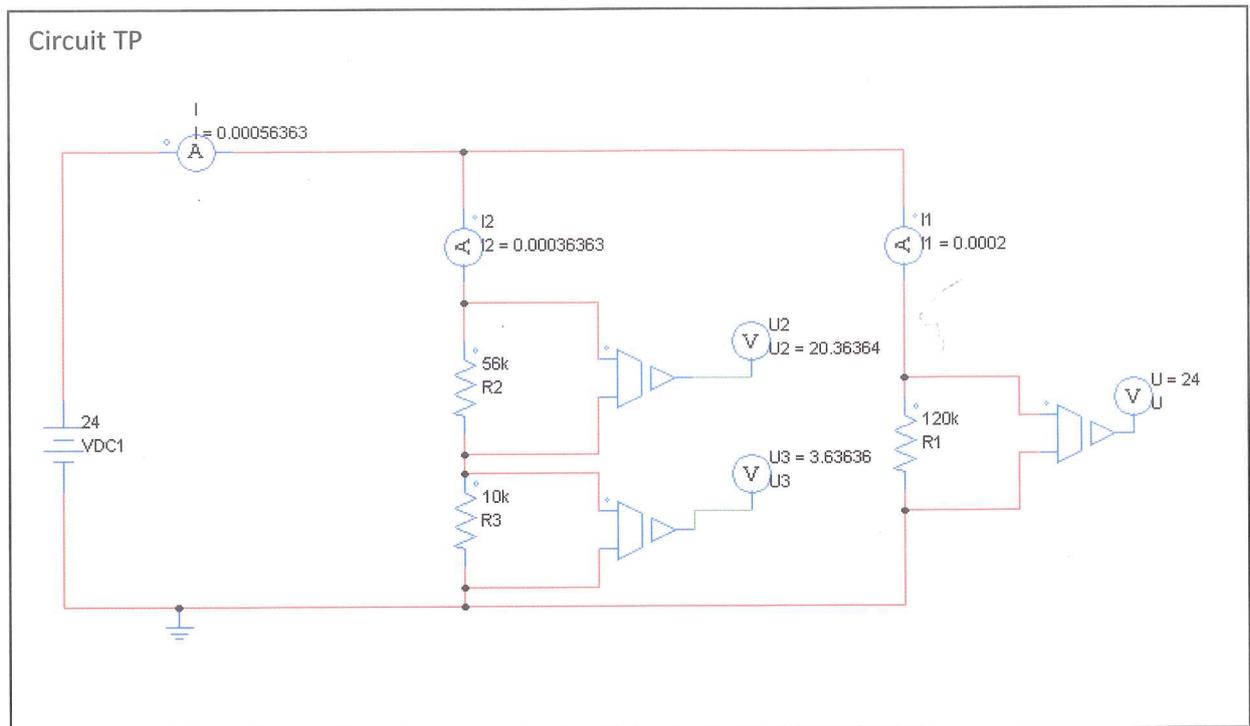

7 Exercices à résoudre

Exercice 1:

1.

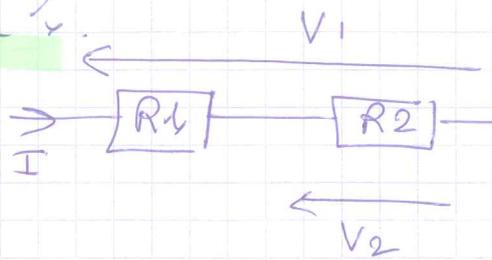

$$I = \frac{V_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = R_2 \times I$$

$$V_2 = R_2 \times \frac{V_1}{R_1 + R_2}$$


2.

A.N.

$$V_2 = \frac{2}{1+2} \times 12 = \frac{2}{3} \times 12$$

$$V_2 = 8V.$$

Exercice 2:

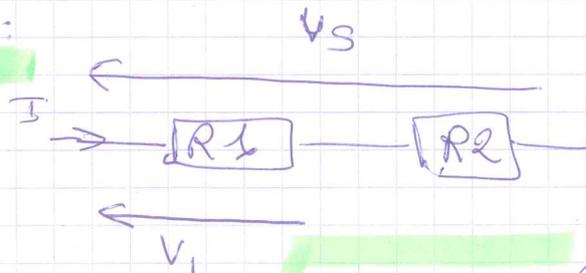

1.

$$I = \frac{U_s}{R_1 + R_2}$$

$$V_1 = R_1 \times \left(\frac{U_s}{R_1 + R_2} \right)$$

2.


A.N.

$$V_1 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \times U_s$$

$$V_1 = \frac{4,7}{4,7 + 6,8} \times 9 = \frac{4,7}{11,5} \times 9 = 3,64V.$$

Exercice 3 =

1.

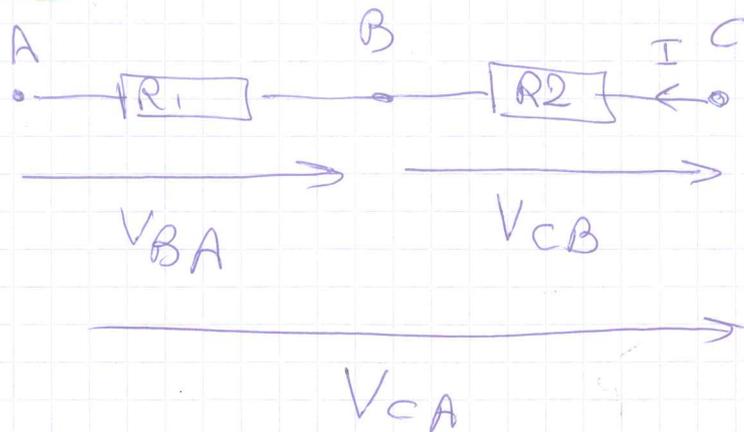

2.

$$I = \frac{V_{CA}}{R_1 + R_2}$$

$$V_{CB} = R_2 \cdot I = R_2 \times \frac{V_{CA}}{R_1 + R_2}$$

$$V_{BA} = R_1 \cdot I = R_1 \times \frac{V_{CA}}{R_1 + R_2}$$

3.

$$V_{CB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{CA} = \frac{270}{820 + 270} \cdot 3$$

$$V_{CB} = 0,74 \text{ V}$$


d'où

$$V_{BA} = V_{CA} - V_{CB} = 3 - 0,74$$

$$V_{BA} = 2,25 \text{ V}$$


Exercício 4.

1-

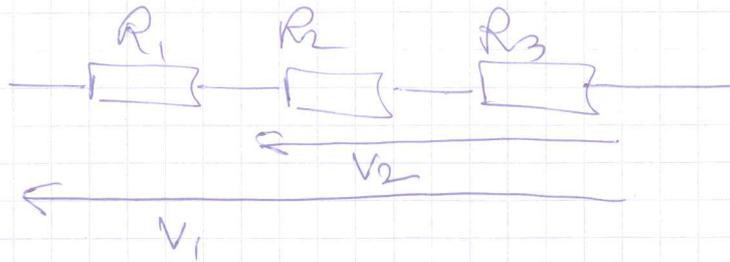

$$R_{eq} = R_2 + R_3$$

2-

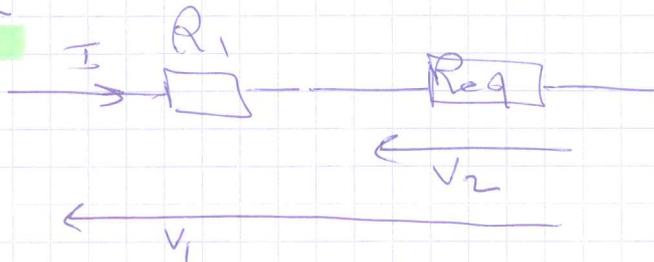

3-


$$I = \frac{V_1}{R_1 + R_{eq}}$$

$$\begin{aligned} R_{eq} &= R_2 + R_3 \\ &= 18 + 22 \\ &= 40 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= R_{eq} \times I \\ &= \frac{R_{eq} \times V_1}{(R_1 + R_{eq})} = \frac{40 \times 10}{68 + 40} \end{aligned}$$

$$V_2 = \frac{400}{108} = 3,703 \text{ V}$$

Exercice 5:

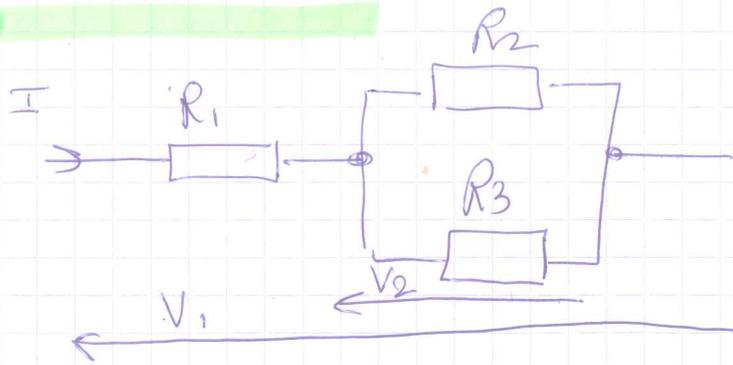

1. $R_{eq} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{1,2 \times 3,3}{1,2 + 3,3}$

$$R_{eq} = 0,88 \text{ k}\Omega$$

d'on



2.

$$R_{eq} = 0,88 \text{ k}\Omega$$

3.

$$I = \frac{V_1}{R_1 + R_{eq}}$$



$$V_2 = R_{eq} \times I$$

$$= R_{eq} \times \frac{V_1}{R_1 + R_{eq}} = \frac{0,88}{2,7 + 0,88} \times 14$$


$$V_2 = 0,26 \times 14 = 3,44 \text{ V}$$

$$V_2 = 3,44 \text{ V}$$


Simulation exercices sous Psim 9.1

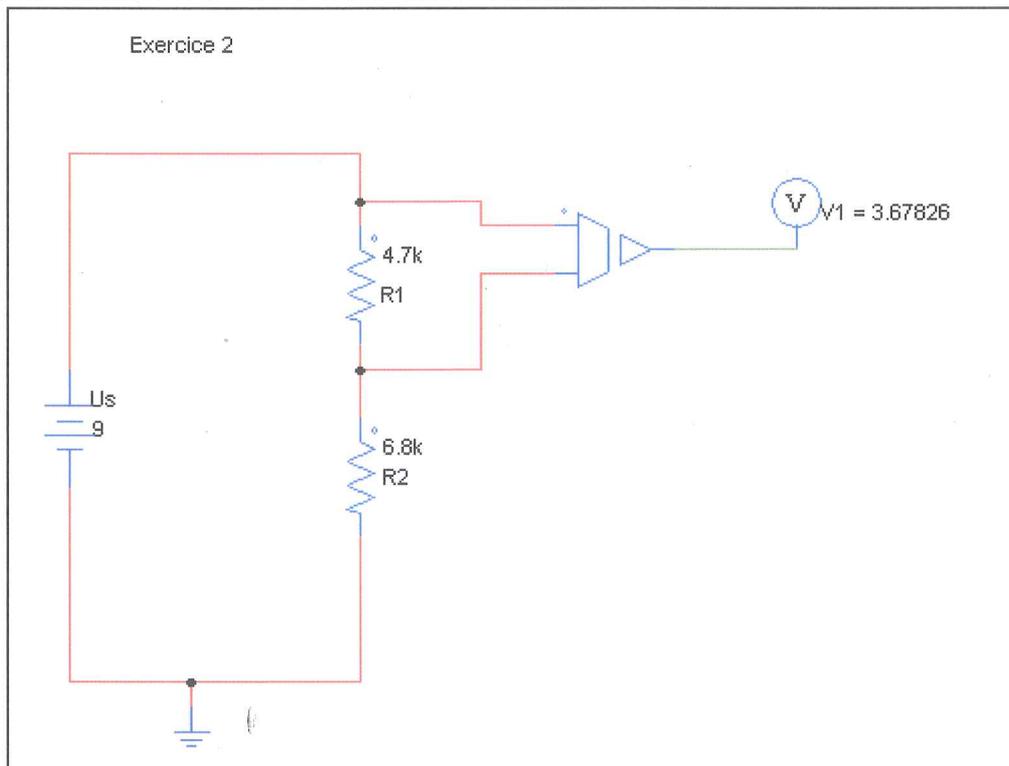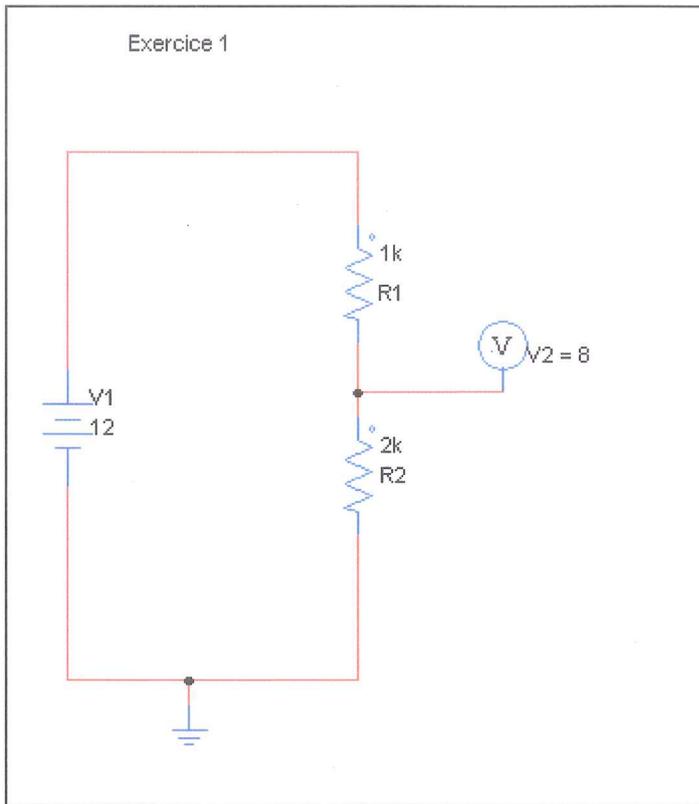

Exercice 3

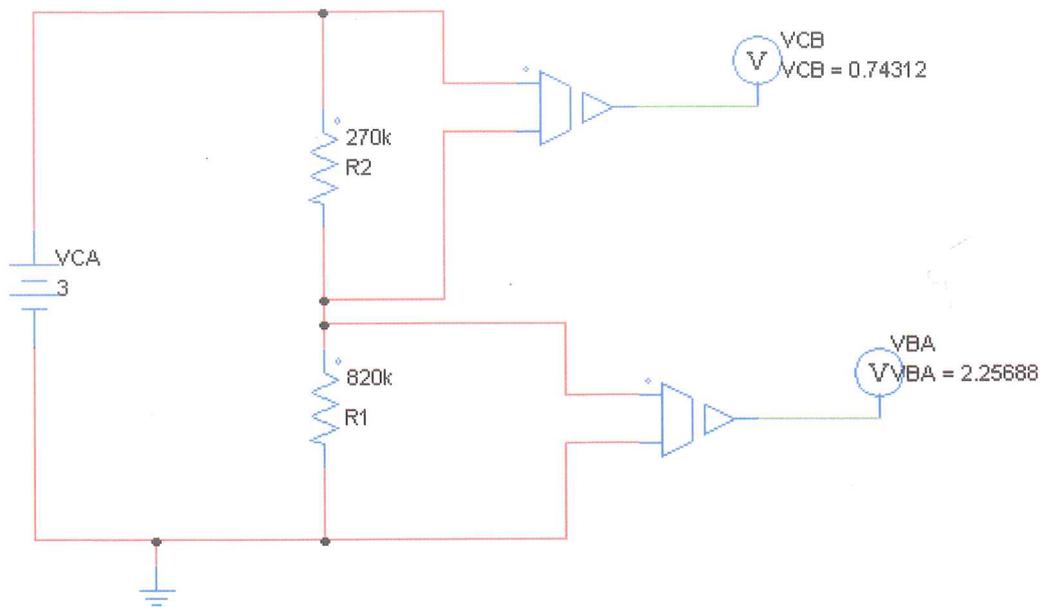

Exercice 4

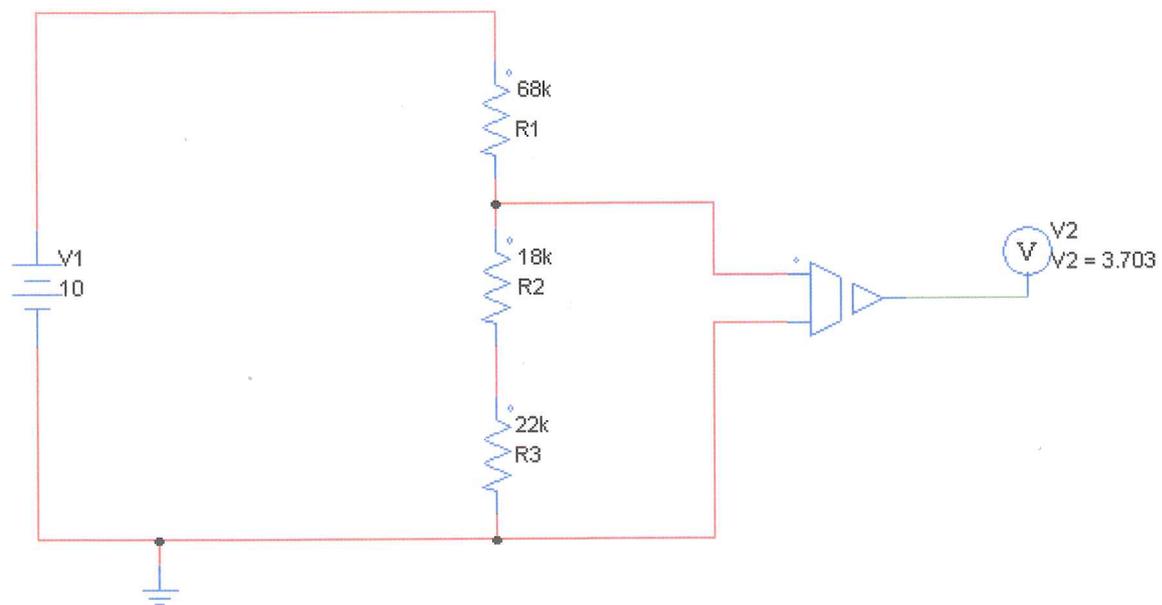

Exercise 5

